

# スタック

## パラメータ

パラメータ名	既定値	
N	8	スタックの要素数

## 入出力ポート

	ポート名	既定値	
入力	clk	1	グローバルクロック
入力	reset	1	グローバルリセット
入力	load	1	1 のとき clk の立ち上がりでスタックトップに d の値を書き込み
入力	push	1	1 のとき clk の立ち上がりでスタックをプッシュ
入力	pop	1	1 のとき clk の立ち上がりでスタックをポップ
入力	thru	1	1 のとき thru を qtop に出力
入力	d	16	スタックトップに書き込む値
入力	dthru	16	thru が 1 のとき dthru を qtop に出力
出力	qtop	16	thru が 1 のとき dthru , 0 のときスタックトップの値
出力	qnext	16	スタックの 2 番目の値

PUSH 命令 (メモリから読み出したデータをスタックにプッシュ) を 1 クロックサイクルで実行するために, thru と dthru を導入 .

メモリから読み出すのに 1 サイクル必要で, その読み出したデータをスタックトップに書き込むのにさらに 1 サイクル必要となる . そこでスタックに書き込むかわりに, メモリからの読み出しデータを dthru に入力し, それをスタックトップ qtop の値とする . つまり, フリップフロップ q[0] に書かれているスタックトップの値をスルーして, メモリの出力をスタックトップ qtop として出力する .

## ソースコード

```
module stack(clk, reset, load, push, pop, thru, d, dthru, qtop, qnext);  
    parameter N = 8;
```

```

input clk, reset, load, push, pop, thru;
input [15:0] d, dthru;
output [15:0] qtop, qnext;
reg [15:0] q [0:N-1];

assign qtop = (thru ? dthru : q[0]);
assign qnext = q[1];

always @(posedge clk or negedge reset)
    if(!reset) q[0] <= 0;
    else if(load) q[0] <= d;
    else if(pop) q[0] <= q[1];
    else q[0] <= qtop;

always @(posedge clk or negedge reset)
    if(!reset) q[1] <= 0;
    else if(push) q[1] <= qtop;
    else if(pop) q[1] <= q[2];

integer i;
always @(posedge clk or negedge reset)
    for(i=2; i<N-1; i=i+1)
        if(!reset) q[i] <= 0;
        else if(push) q[i] <= q[i-1];
        else if(pop) q[i] <= q[i+1];

always @(posedge clk or negedge reset)
    if(!reset) q[N-1] <= 0;
    else if(push) q[N-1] <= q[N-2];

endmodule

```