

ブロック RAM を用いたスタック

パラメータ

パラメータ名	既定値	
AWIDTH	10	ブロック RAM のアドレス幅
N	1024	スタック (ブロック RAM) の要素数

入出力ポート

	ポート名	既定値	
入力	clk	1	グローバルクロック
入力	reset	1	グローバルリセット
入力	load	1	1 のとき clk の立ち上がりでスタックトップに d の値を書き込み
入力	push	1	1 のとき clk の立ち上がりでスタックをプッシュ
入力	pop	1	1 のとき clk の立ち上がりでスタックをポップ
入力	pop2	1	1 のとき clk の立ち上がりでスタックを 2 つポップ (ポップ 2 回分)
入力	thru	1	1 のとき thru を qtop に出力
入力	d	16	スタックトップに書き込む値
入力	dthru	16	thru が 1 のとき dthru を qtop に出力
出力	qtop	16	thru が 1 のとき dthru, 0 のときスタックトップの値
出力	qnext	16	スタックの 2 番目の値

PUSH 命令 (メモリから読み出したデータをスタックにプッシュ) を 1 クロックサイクルで実行するために, thru と dthru を導入.

メモリから読み出すのに 1 サイクル必要で, その読み出したデータをスタックトップに書き込むのにさらに 1 サイクル必要となる. そこでスタックに書き込むかわりに, メモリからの読み出しデータを dthru に入力し, それをスタックトップ qtop の値とする. つまり, フリップフロップ q[0] に書かれているスタックトップの値をスルーして, メモリの出力をスタックトップ qtop として

出力する.

ソースコード

```
module stackm(clk, reset, load, push, pop, pop2, thru, d, dthru, qtop, qnext);
parameter AWIDTH = 10, N = 1024;

input clk, reset, load, push, pop, pop2, thru;
input [15:0] d, dthru;
output [15:0] qtop, qnext;
reg [AWIDTH-1:0] ptop, ptopf, addra, addrb;
reg [15:0] mem [N-1:0];
reg [15:0] qtopf;
wire [15:0] pnextf;
wire thruwrite;

always @(push or pop or pop2 or ptop)
if(push) ptopf = ptop - 1;
else if(pop) ptopf = ptop + 1;
else if(pop2) ptopf = ptop + 2;
else ptopf = ptop;

always @(posedge clk or negedge reset)
if(!reset) ptop <= 0;
else ptop <= ptopf;

assign pnextf = ptopf + 1;
assign thruwrite = !(push||pop) && thru;

always @(load or thruwrite or d or dthru)
if(load) qtopf = d;
else if(thruwrite) qtopf = dthru;
else qtopf = 16'hxxxx;

always @(posedge clk)
begin
if(load || thruwrite) mem[ptopf] <= qtopf;
addra <= ptopf;
end

always @(posedge clk)
begin
if(push && thru) mem[pnextf] <= dthru;
addrb <= pnextf;
end

assign qtop = (thru ? dthru : mem[addra]);
assign qnext = mem[addrb];
endmodule
```